

Compuertas

***Sistemas de Procesamiento de Datos
Tecnicatura Superior en Programación.
UTN-FRA***

Autores: *Ing. Darío Cuda*

Revisores: *Lic. Mauricio Dávila*

Versión : 1




Esta obra está bajo una [Licencia Creative Commons Atribución-CompartirIgual 4.0 Internacional](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).


Compuertas lógicas con transistores

El uso de transistores para la construcción de las compuertas lógicas se basa en su utilidad como interruptores rápidos.

Compuerta AND

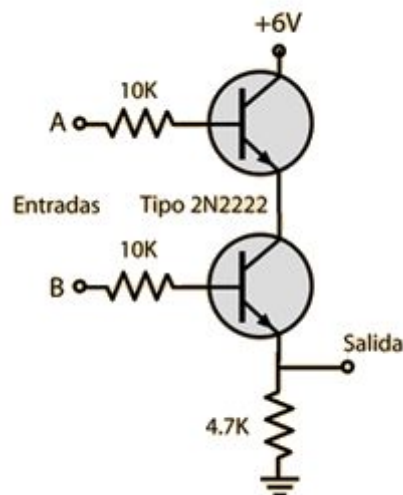

Compuerta OR

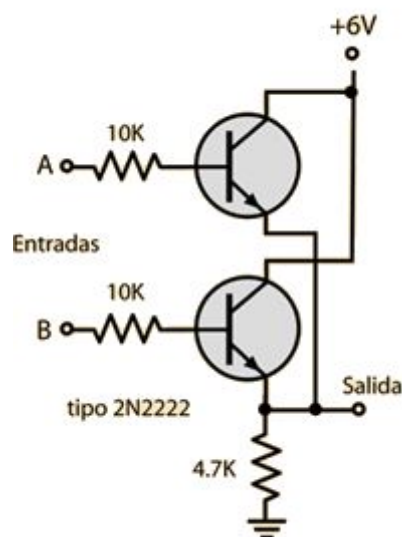


Tablas de verdad

Una tabla de verdad muestra cómo responde la salida de un circuito lógico según varían sus entradas, utilizando la lógica 1 para verdadero y lógica 0 para falso. A la izquierda se enumeran todas las permutaciones de las entradas, y a la derecha se muestra la salida del circuito.


A	B	Out
0	0	0
0	1	0
1	0	0
1	1	1

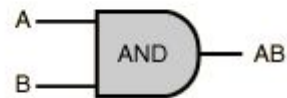Click on any one of the outputs to toggle it.



A	B	Out
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	1

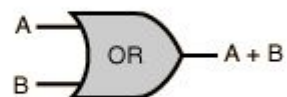Click on any one of the outputs to toggle it.




A	B	Out
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	0

Click on any one of the outputs to toggle it.



Sumador

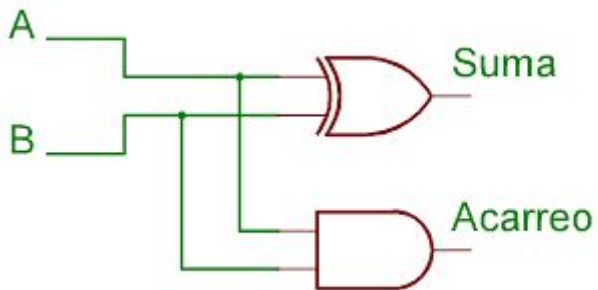

Sumador Completo

